

Cuaderno de Examen

TEC | Tecnológico de
Costa Rica

Prueba:

☐ Examen Corto

☒ Parcial

☐ Final

☐ Reposición:

A Otro:

Estudiante: ~~Andrés...~~

Carne: ~~...~~

Curso: Diseño Lógico

Grupo: 2

Profesor: Carlos Badilla

Fecha: 26/09/18

Calificación:

| | | | |
|---|-------------------|-----|-----|
| 1 | Decos y MUX | 40 | 40 |
| 2 | CTL depósito agua | 40 | 40 |
| 3 | Álgebra Boole | 20 | 20 |
| | Total | 100 | 100 |

olemo #1 Decos y MUX

a)

| m | A | C | D ₃ | Q ₀ | Q ₁ | Q ₂ | Q ₃ | D ₀ | D ₁ | f(A,B,C,D) |
|---|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |

Tabla 0007,4

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| S ₀ | Q ₀ | Q ₁ | Q ₂ | Q ₃ |
| x | x | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Tabla 0007,4

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|---|
| S ₀ | S ₁ | S ₂ | Y |
| 0 | x | x | x |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

000

| | |
|----------------|---|
| Tabla 0007,4 | |
| S ₀ | Y |
| 0 | x |
| 1 | 0 |
| 1 | 1 |

000

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
|---|---|---|

000

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Q ₂ | Q ₀ | Q ₁ | Q ₃ |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |

Q₂ + Q₀

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |

Tabla 0007,4

Tabla derivada f(A,B,C,D)

(+10)

| EN | m | A | B | C | D | Q ₀ | Q ₁ | Q ₂ | Q ₃ | S ₀ | D ₀ | D ₁ | S | f(A,B,C,D) |
|----|----|---|---|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

D

D

D

D

Todo bloque n°2

Table k rounded $G(A, B, C, D)$

(+10)

| G_n | m | A | B | C | D | O_0 | O_1 | O_2 | O_3 | $G(A, B, C, D)$ |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

$$D_0 = D_2 = 49$$

$$D_1 = 3$$

$$D_3 = A + 3$$

Table m, n, p, q

$$C = 51$$

$$A \ B \ A \oplus B$$

$$A \ B \ A \oplus B$$

$$C = 51 \ D = 50$$

$$0 \ 0 \ 0$$

$$0 \ 0 \ 0$$

$$0 \ 0 \ 0 \ 1$$

$$0 \ 1 \ 0$$

$$0 \ 1 \ 1$$

$$1 \ 0 \ 0 \ 0$$

$$1 \ 0 \ 0$$

$$1 \ 0 \ 1$$

$$1 \ 0 \ 1 \ 0$$



$$1 \ 1 \ 1$$

$$1 \ 1 \ 1$$

$$1 \ 1 \ 1 \ 1$$

b) Mapa K Bloque N°2 (+5)

Mapa K Bloque N°2 (+5)

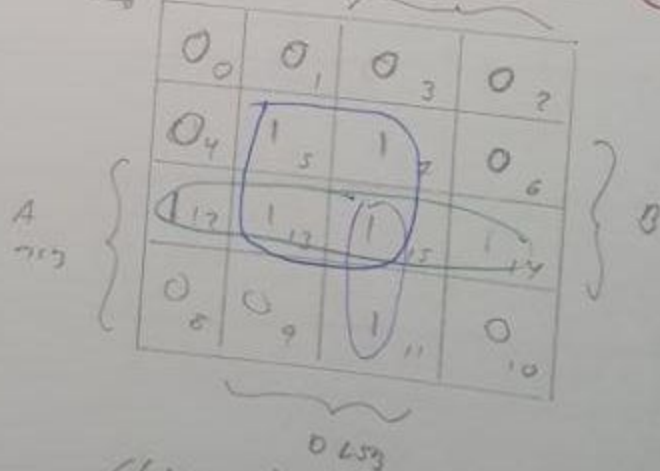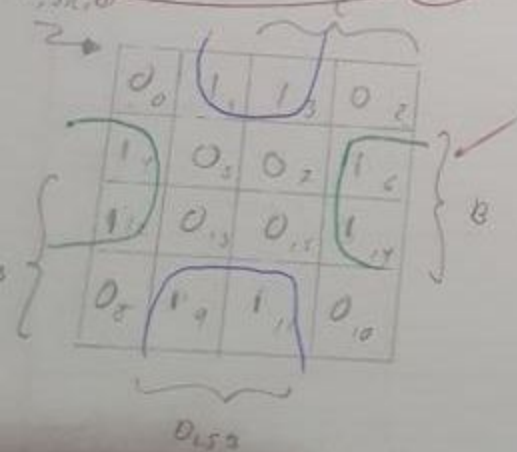

$$f(A, B, C, D) = \bar{B}D + B\bar{D}$$

$$G(A, B, C, D) = AB + BD + ACD$$

Continuación problema #1

$f(A, B, C, D) \rightarrow \text{NOR}$

c) $\Rightarrow \bar{B}D + \bar{B}\bar{D}$

$\Rightarrow \bar{B} + \bar{D} ; \bar{x}\bar{y} = \overline{x+y} \checkmark$


$\Rightarrow \bar{B} + \bar{D} + \bar{B} + \bar{D} ; \bar{x} + \bar{y} = \overline{\bar{x}\bar{y}}$

$\Rightarrow (\bar{B} + \bar{D}) \cdot (\bar{B} + \bar{D}) ; x(y+z) = xy + xz$

$\Rightarrow \bar{B}\bar{B} + \bar{B}\bar{D} + \bar{B}\bar{D} + \bar{D}\bar{D} ; x + \bar{x} = 1$
 $x + 0 = x$

$\Rightarrow \bar{B} + \bar{D}$

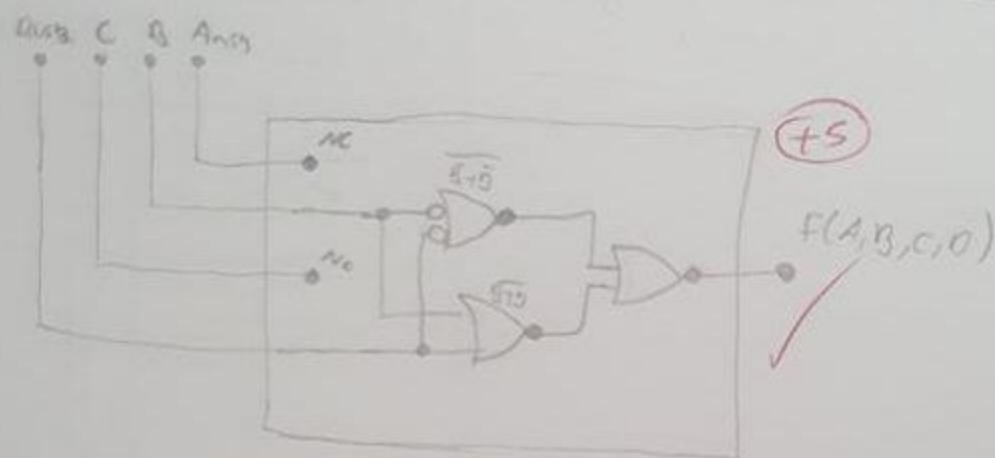
$\Rightarrow \overline{\overline{\bar{B} + \bar{D}}}$



$AB + BD + ACD$

$\bar{x}\bar{y} = \overline{x+y}$

$\overline{AB + BD + ACD}$

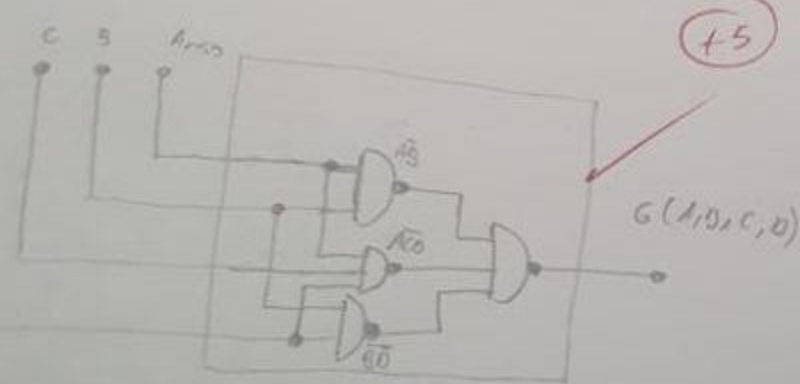

Problema #2 Control Depósito agua

Valvula 1-abierta

0-cerrada

Tabla de Verdad (+10)

| | 51 | 101 | 102 | 103 | 51 | 101 | 102 | 103 |
|----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| m | A | B | C | D | w | x | y | z |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Valor incorrecto!

Mapas K (+10)

W(A,B,C,D)

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 00 | 01 | 13 | 12 |
| 14 | 15 | 07 | 06 |
| 012 | 013 | 112 | 11 |
| 18 | 19 | 011 | 010 |

B

Z(A,B,C,D)

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 00 | 01 | 13 | 02 |
| 01 | 13 | 17 | 16 |
| 012 | 113 | 113 | 116 |
| 01 | 09 | 111 | 010 |

B

$$W(A,B,C,D) = \underline{\bar{A}\bar{B}C} + \underline{\bar{A}BC} + \underline{ABC} + \underline{A\bar{B}\bar{C}}$$

$$Z(A,B,C,D) = \underline{BD} + \underline{CD} + \underline{BC}$$

Implementación de X con Dec 2x4

+10

$$D_{10} = 0100 \quad C0 + \bar{C}0$$

$$D_{11} = 0101 \quad C0 + \bar{C}0$$

$$D_{12} = 0110 \quad C + 0$$

| m | A | B | C | D | X | f(0) | f(C,0) |
|----|---|---|---|---|---|-----------|-------------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $\bar{0}$ | $C0 + \bar{C}0$ X NOR |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $\bar{C}0 + \bar{C}0$ X OR |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | $\bar{0}$ | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valor incorrecto! |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

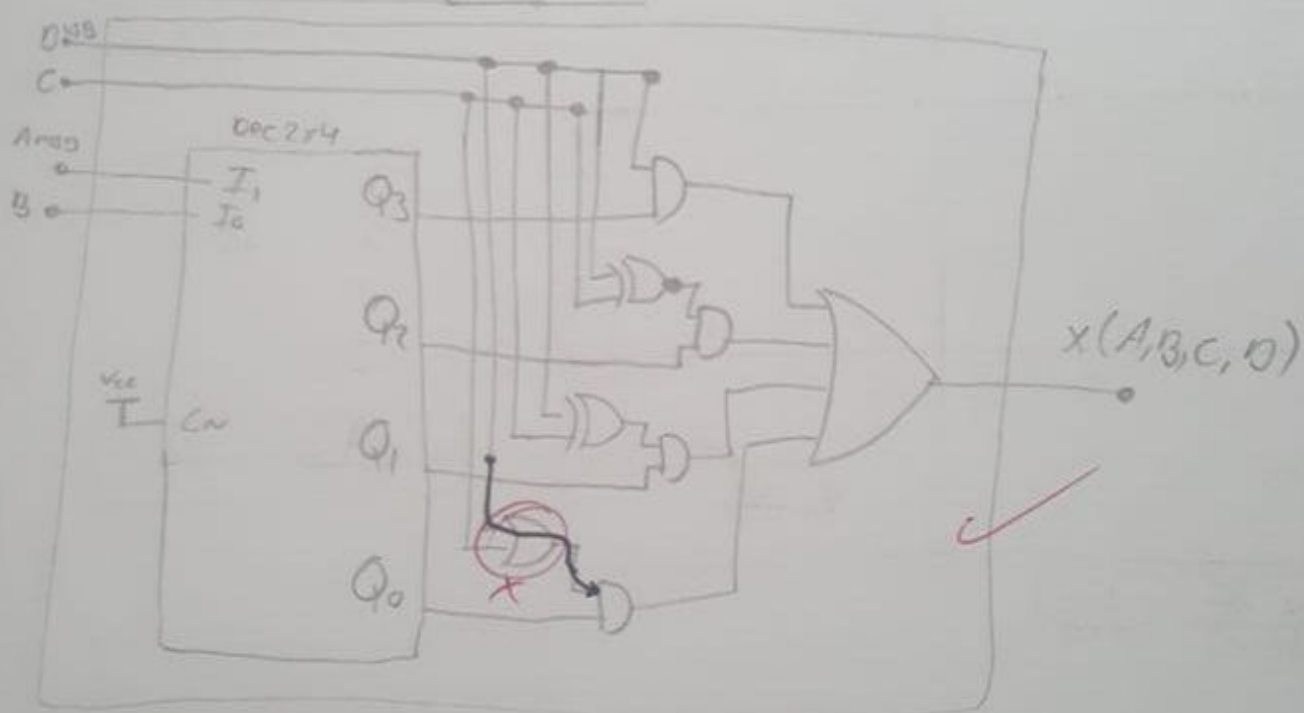



Tabla Mux 4x1

| m | A | B | C | D | Y | f(0) | f(C,0) |
|----|---|---|---|---|---|-----------|-----------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $\bar{0}$ | $C\bar{0} + \bar{C}0$ |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | $\bar{0}$ | XOR |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | $C0$ |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | $C+0$ |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | $\bar{0}$ | $C0 + \bar{C}\bar{0}$ |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | $\bar{0}$ | |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | XNOR |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |

Continuación Problema #2

Implementación de Y con MUX 4x1

+10

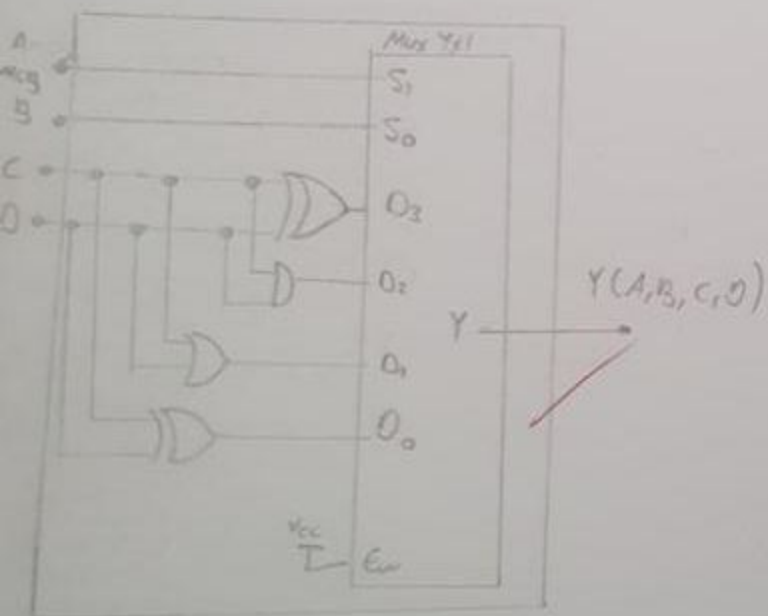

Problema #3. Álgebra Boole

| x | y | $x \oplus y$ |
|---|---|--------------|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

$X\bar{Y} + \bar{X}Y$

No incluir notas de borrador en sus respuestas

- 1) $[(a \oplus b) + \bar{b}] \cdot (a + b)$; $x \oplus y = x\bar{y} + \bar{x}y$
- $[(a\bar{b} + \bar{a}b) + \bar{b}] \cdot (a + b)$; $x + (y + z) = (x + y) + z$; $xy = yx$
- $[(\bar{b} + \bar{b}a) + \bar{a}b] \cdot (a + b)$; $x + xy = x$; $xy = yx$
- $[\bar{b} + \bar{b}a] \cdot (a + b)$; $x + \bar{x}y = x + y$
- $[\bar{b} + \bar{a}] \cdot (a + b)$; $\overline{x + y} = \bar{x}\bar{y}$; $\bar{\bar{x}} = x$; $xy = yx$
- $ab \cdot (a + b)$; $x \cdot (y + z) = xy + xz$
- $aab + abb$; $x \cdot x = x$
- $ab + ab$; $x + x = x$
- ab

- 2) $\bar{a}b + [\bar{b}c + \bar{a}] + (ac)$; $\overline{x + y} = \bar{x}\bar{y}$
- $\bar{a}b + [(\bar{b} + \bar{c}) \cdot \bar{a}] + (ac)$; $x(y + z) = xy + xz$; $xy = yx$
- $\bar{a}b + \bar{a}\bar{b} + \bar{a}\bar{c} + ac$; $x(y + z) = xy + xz$
- $\bar{a}(b + \bar{b}) + \bar{c}(\bar{a} + a)$; $x + \bar{x} = 1$
- $\bar{a} + \bar{c}$
- \overline{ac}